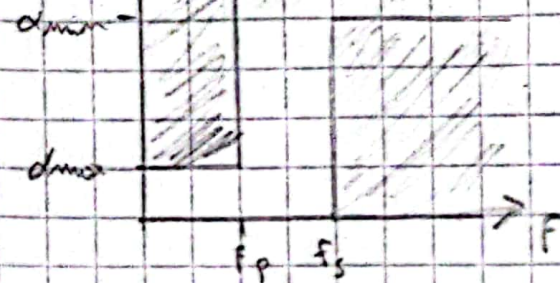


2)  $\alpha_{dB}$



$$\alpha_{min} = 20 \text{ dB}$$

$$\alpha_{max} = 0,5$$

$$f_p = 1 \text{ kHz}$$

$$f_s = 2 \text{ kHz}$$

$$\omega_0 = 2\pi \cdot 1 \text{ kHz}$$

$$\omega_p = 1$$

$$\omega_s = 2$$

$$a) \gamma^2 = 10^{\frac{\alpha_{max}}{10}} - 1 = 0,722 \rightarrow \boxed{\gamma = 0,35}$$

$$\alpha_{min} = 10 \log(1 + \gamma^2 \omega_s^{2m})$$

$$m=1: \alpha_{min} = 1,72 \text{ X}$$

$$m=2: \alpha_{min} = 4,7 \text{ X}$$

$$m=3: \alpha_{min} = 9,44 \text{ X}$$

$$m=4: \alpha_{min} = 15,08 \text{ X}$$

$$m=5: \alpha_{min} = 21,7 \text{ V}$$

$$\boxed{m=5}$$

$$H(j\omega) = \frac{1}{1 + \gamma^2 \omega_s^{5,2}}$$

$$\Rightarrow H(s) H(-s) = \frac{1}{1 - \gamma^2 s^{10}}$$

→ cálculo raíces

$$x_{1,2} = -1 \pm j0,725$$

$$x_{3,4} = -0,38 \pm j1,173$$

$$x_5 = -1,234$$

$$H(s) = \frac{-1/\gamma}{(s+1+j0,725)(s+1-j0,725)(s+0,38+j1,173)(s+0,38-j1,173)(s+1,234)}$$

$$H(s) = \frac{-1/\gamma}{(s^2+2s+1,52)(s^2+0,76s+1,52)(s+1,23)}$$

Notar que  $\frac{1}{\gamma} = 1,52^2 \cdot 1,23 \rightarrow K=1$

$$\omega_0 = 1,23$$

$$Q_1 = 0,61$$



$$Q_2 = 1,61$$

NOTA



Sollen Key:

RC Parallel 1st order

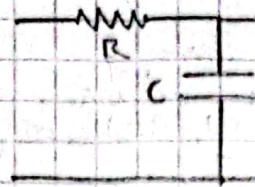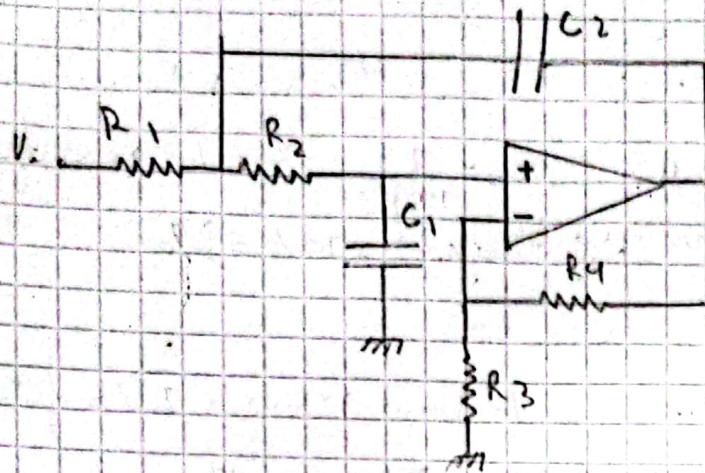

$$V_o = \frac{V_i - V_o}{R} = V_o s C$$

$$V_i - V_o = V_o s C R$$

$$V_o (s C R + 1) = V_i \rightarrow T(s) = \frac{1}{s C R + 1} = \frac{1}{s + \frac{1}{RC}}$$

$$\omega_0 = \frac{1}{RC}$$

$$H(s) = \frac{1}{s^2 + \left[ \frac{1}{C_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} \right) - \frac{R_4}{R_3 R_2 C_1} \right] s + \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}} \cdot \frac{\left( \frac{R_4}{R_3} + 1 \right)}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

Gain: 20 dB = 20 log |H|  $\rightarrow |H| = 1 \rightarrow$  Unitary

Al minimum

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R_1 R_2 C_1 C_2}$$

Adopte  $R_1 = R_2 = R$

$k=2$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{1}{C_2} \left( \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_1} \right) - \frac{R_4}{R_3 R_2 C_1}$$

$$\omega_0^2 = \frac{1}{R^2 C_1 C_2} \quad \frac{\omega_0}{Q} = \frac{2}{RC_2} - \frac{R_4}{R_3 C_1}$$

$$k=2 \rightarrow \frac{R_4}{R_3} = 1 \quad C_1 = \frac{1}{R^2 C_2 \omega_0^2}$$

$$k = \frac{R_4}{R_3} + 1 \rightarrow \frac{R_4}{R_3} = k - 1$$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2}{RC_2} - \frac{1}{RC_1}$$

Norma impedancia  $R=1$   $\left[ C_1 = \frac{1}{\omega_0^2 C_2} \right]$

$$\frac{\omega_0}{Q} = \frac{2}{C_2} - \frac{1}{C_1} = \frac{2}{C_2} - \frac{\omega_0^2 C_2}{1} = \frac{2 - C_2^2 \omega_0^2}{C_2} = \frac{\omega_0}{Q}$$

$$\rightarrow \left[ C_2^2 \omega_0^2 + C_2 \frac{\omega_0}{Q} - 2 = 0 \right]$$

Primer LP:  $\omega_0 = 1,23 \rightarrow \omega_0^2 = 1,52 \quad Q_1 = 0,67$

$$C_2 = 0,66 F \quad C_1 = 1 F$$

Segundo LP:  $Q_2 = 1,67 \quad \omega_0 = 1,23$

$$C_2 = 0,92 F \quad C_1 = 0,71 F$$

Tercer LP:  $\omega_0 = 1,23$  con  $R=1$

$$C = \frac{1}{\omega_0} = 0,81 F$$